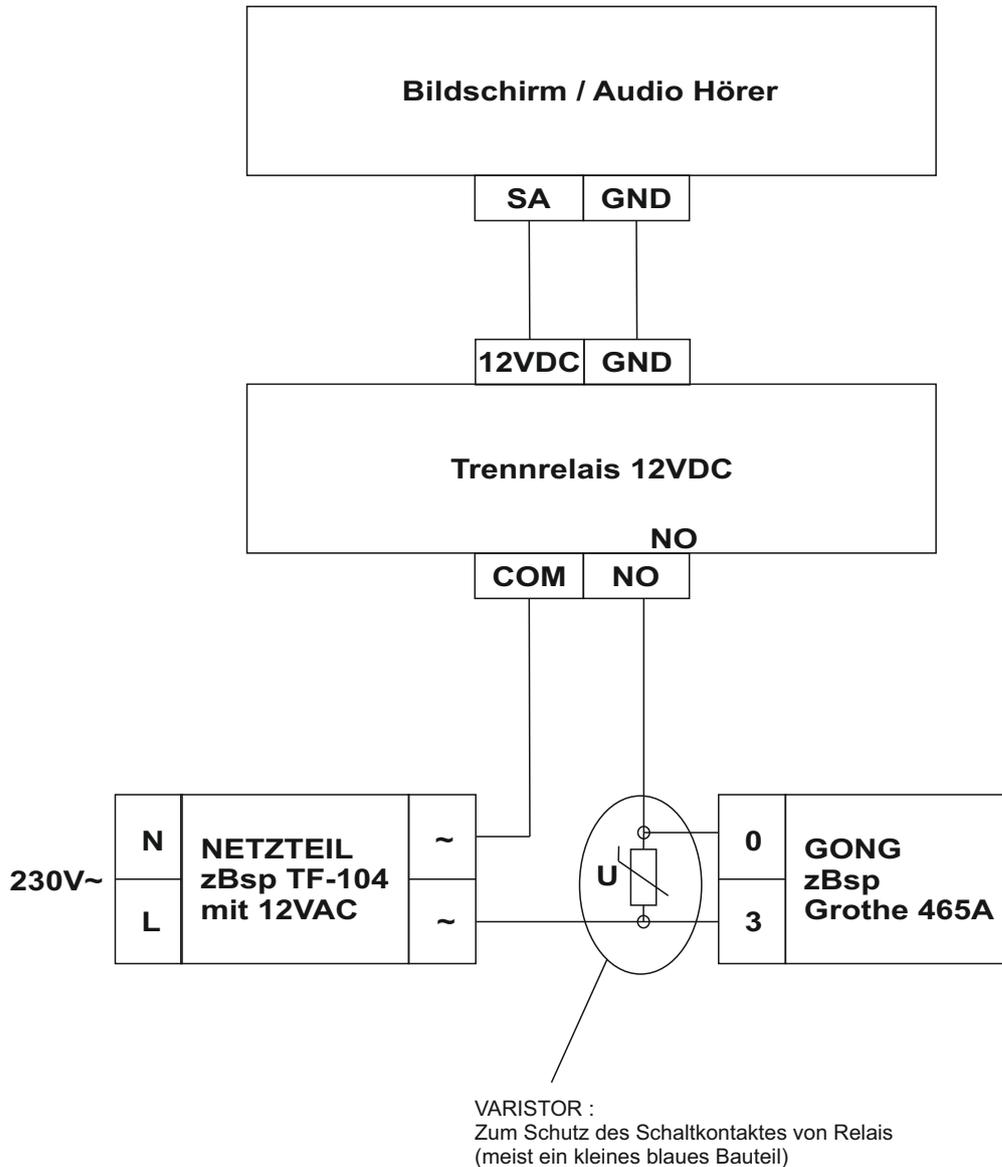


Anschaltung eines externen Gong mit 12VAC Wechselstrom an Bildschirm Golmar ART1 / ART4 / ART7 u.Ä.

Der Bildschirm bietet auf SA+GND einen 12VDC Ausgang mit 100mA.
Ein 12VDC-Summer kann direkt angeschaltet werden, ein üblicher Hausgong benötigt jedoch meist mehr Strom, darum:
Es wird ein 12VDC Trennrelais dazwischengeschaltet welches einen potentialfreien Ausgang für einen Gong oder ähnliches bietet.



Das Netzteil für den Gong kann auch für die Versorgung von Elektrotüröffner oder einem Motorschloss verwendet werden.

Je nach verwendetem Trennrelais unterscheiden sich die Bezeichnungen der Anschlüsse

Bei Miniaturrelais, geeignet zum Verbau hinter dem Bildschirm in einer Dose:

Eingang : +12V + GND
Ausgang : COM + NO

Bei Hutschienen-Relais zum Verbau im Elektroverteiler (zBsp von Finder):

Eingang : A1 + A2
Ausgang : COM + NO